

## Line Follower Robot (Combinational-logic)

### Forward Direction

	Input			Output
	A	B	C	Left Motor FD
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

$$\text{OUTPUT} = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + ABC$$

	Input			Output
	A	B	C	Right Motor FD
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	1
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	0
7	1	1	1	1

$$\text{OUTPUT} = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + ABC$$

### Backward Direction

	INPUT			Output
	A	B	C	Left Motor BD
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	0
6	1	1	0	0
7	1	1	1	0

$$\text{OUTPUT} = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C$$

	INPUT			Output
	A	B	C	Right Motor BD
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	0
6	1	1	0	1
7	1	1	1	0

$$\text{OUTPUT} = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C$$


## Simulation

Number of used gates:

28 AND-Gate, 10 OR-Gate, 3 NOT-Gate

Number of used ICs:

7 (7408), 3 (7432), 1 (7404)

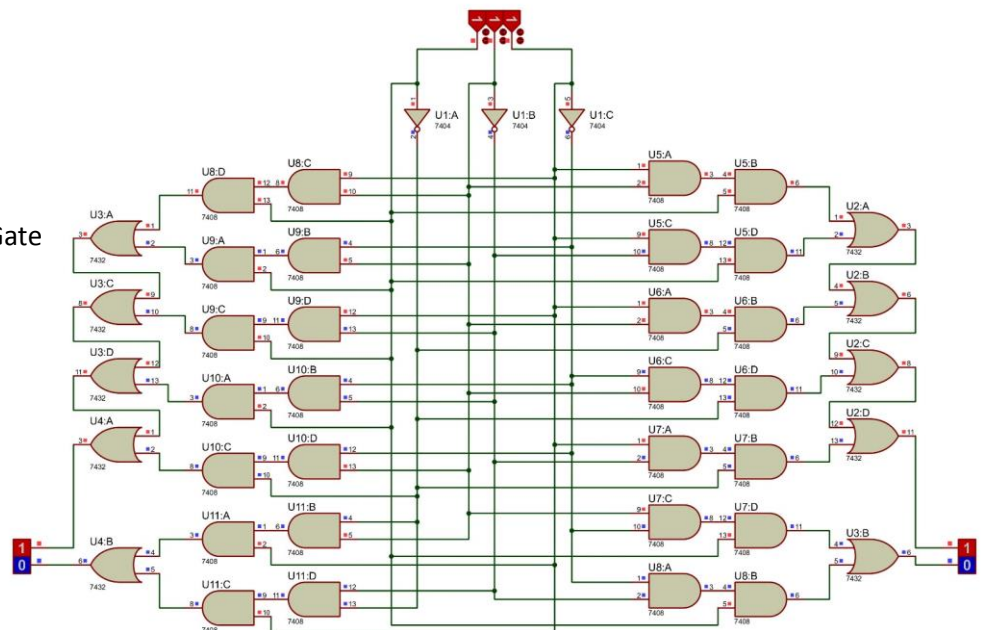

## Line Follower Robot (Enhanced)

	Input			Output
	A	B	C	Left Motor FD
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

$$\text{OUTPUT} = \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}B\overline{C}$$

	Input			Output
	A	B	C	Right Motor FD
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	1
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	0
7	1	1	1	1

$$\text{OUTPUT} = \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}B\overline{C}$$

	INPUT			Output
	A	B	C	Left Motor BD
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	0
6	1	1	0	0
7	1	1	1	0

$$\text{OUTPUT} = \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}B\overline{C}$$

	INPUT			Output
	A	B	C	Right Motor BD
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	0
6	1	1	0	1
7	1	1	1	0

$$\text{OUTPUT} = \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}B\overline{C}$$

A \ BC	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	1	1	1	1

$$X = A + B\overline{C}$$

A \ BC	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	0	0	0	0

$$X = \overline{A} + C$$

A \ BC	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	0	1	1	0

$$X = \overline{A}B + C$$

A \ BC	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	0	0	1

$$X = A + \overline{C}$$

Left Wheel



Right Wheel



## Simulation

Number of used gates:

4 AND-Gate, 2 OR-Gate, 2 NOT-Gate

Number of used ICs:

1 (7408), 1 (7432), 1 (7404)

